

浙江大学

本科实验报告

课程名称: 数字逻辑设计

姓 名: 颜晗

学 院: 计算机科学与技术学院

系:

专 业: 计算机科学与技术

学 号: 3200105515

指导教师: 蔡铭

2021 年 11 月 20 日

浙江大学实验报告

课程名称: 数字逻辑设计 实验类型: 综合

实验项目名称: 7 段数码管显示译码器设计与应用

学生姓名: 颜晗 专业: 计算机科学与技术 学号: 3200105515

同组学生姓名: 熊儒海、吴俊贤 指导老师: 蔡铭

实验地点: 东四 509 实验日期: 2021 年 11 月 1 日

一、实验目的和要求

1. 掌握七数码管显示原理且掌握七段码显示译码设计
2. 熟悉 Verilog 基础知识, 学会使用 Verilog 语言设计硬件模块。
3. 进一步熟悉 Xilinx ISE 环境及 SWORD 实验平台

二、实验内容和原理

实验内容:

任务一: 原理图或 Verilog 设计实现显示译码 MyMC14495 模块;


任务二: 用 MyMC14495 模块实现数码管显示。

实验原理:

1. LED 数码管构造

由 7+1 个 LED 构成的数字显示器件, 每个 LED 显示数字的一段, 另一个为小数点。对应标志与控制信号如下:

阳极(Common anode)

 

X	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1	0
4	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	1	1	1
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	1	1	0
A	0	0	0	1	0	0	0
B	1	1	0	0	0	0	0
C	0	1	1	0	0	0	1
D	1	0	0	0	0	1	0
E	0	1	1	0	0	0	0
F	0	1	1	1	0	0	0



2. 共阳（阴）控制


LED 的正极(负极)连在一起，另一端作为点亮的控制。

共阳：正极连在一起，负极=0，点亮。

共阴：负极连在一起，正极=1，点亮

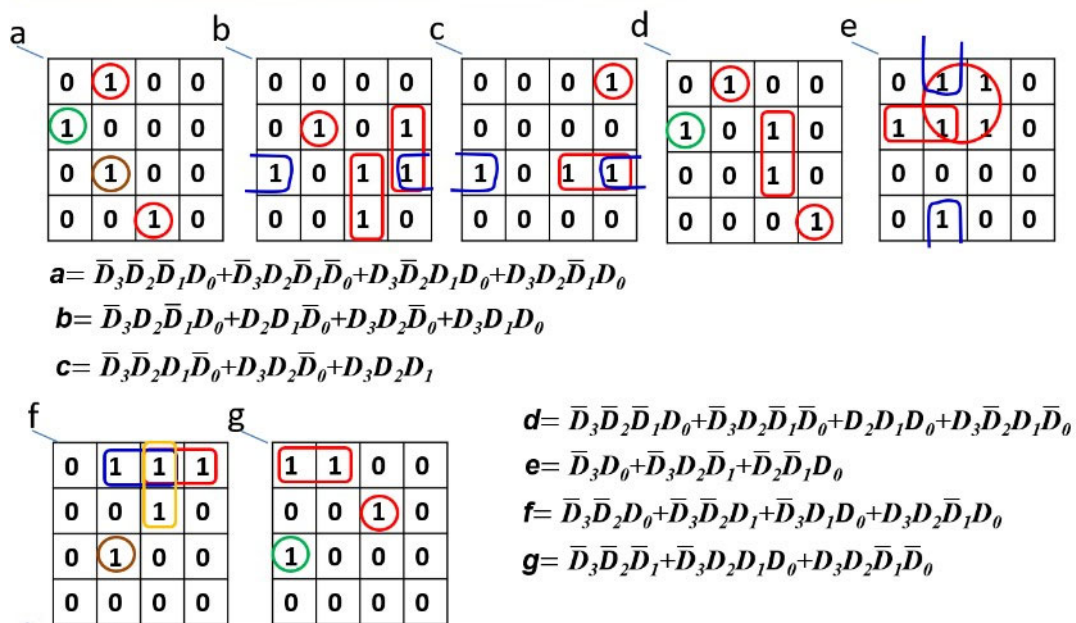3. 控制原理

通过 4-16 译码器与七段数码管的一一对应来实现数字的显示。经卡诺图优化后容易得到真值表并以此设计电路或代码。



4. 多位七段数码管显示原理

4.1 静态显示：每个 7 段码对应一个显示译码电。

4.2 动态扫描显示：时分复用显示

利用人眼视觉残留，一个 7 段码译码电路分时为每个 7 段码提供译码。

4.3 控制时序


用定时计数信号控制公共极，分时输出对应七段码的显示信号：动态扫描。

注：实验板上的数码管有四组，实际上每次只能显示一组即一个数字，但是只要依次接入四组信号，LED 灯闪烁够快，就可以利用人的视觉残留表现出显示四个数字的效果。

三、实验过程和数据记录

任务一：原理图/Verilog 设计实现显示译码 MyMC14495 模块

 1. 新建工程与源文件(schematic 即原理图设计, Verilog Module 即 Verilog 代码设计)
2. 画原理图或代码，原理图与代码如下：



注意：设计代码时要确认 LED 赋值的顺序。

```
module MyMC14495(  
    input [3:0]D,  
    input LE,  
    input Point,  
    output reg [6:0]LED,  
    output reg p  
);  
  
always @(*) begin  
    if(LE==0) begin  
        LED<=8'b1111111;  
    end  
    else begin  
        case (D)  
            4'h0: LED <= 7'b1000000; //0000001;  
            4'h1: LED <= 7'b1111001; //1001111;  
            4'h2: LED <= 7'b0100100; //0010010;  
            4'h3: LED <= 7'b0110000; //0000110;  
            4'h4: LED <= 7'b0011001; //1001100;  
            4'h5: LED <= 7'b0010010; //0100100;  
            4'h6: LED <= 7'b0000010; //0100000;  
            4'h7: LED <= 7'b1111000; //0001111;  
            4'h8: LED <= 7'b0000000; //0000000;  
            4'h9: LED <= 7'b0010000; //0000100;  
            4'hA: LED <= 7'b0001000; //0001000;  
            4'hB: LED <= 7'b0000011; //1100000;  
            4'hC: LED <= 7'b1000110; //1000010;  
            4'hD: LED <= 7'b0100001; //0110000;  
            4'hE: LED <= 7'b0000110; //0111000;  
            4'hF: LED <= 7'b0001110; //0111000;  
        endcase  
        end  
        p <= Point;  
    end  
end
```

3. 检查设计是否有误，如果使用原理图设计，可查看 Verilog HDL 代码进行学习。
4. 对设计好的 Mc14495 模块进行仿真（原理图设计和 Verilog 设计的激励

代码不同), 检查波形图。

原理图激励代码:

```
integer i;
initial begin
    D3 = 0;
    D2 = 0;
    D1 = 0;
    D0 = 0;
    LE = 0;
    point = 0;
end

for (i=0; i<=15;i=i+1) begin
    {D3,D2,D1,D0}=i;
    point = i;
    #50;
end


#50;
LE = 1;
end
```

Verilog 激励代码:

```
module MC14495Test();
    // Inputs
    reg [3:0] D;
    reg LE;
    reg Point;
    // Outputs
    wire [6:0] LED;
    wire p;
    MC14495 uut (
        .D(D),
        .LE(LE),
        .Point(Point),
        .LED(LED),
        .p(p));
endmodule

integer i;
initial begin
    D = 4'b0000;
    LE = 1;
    Point = 0;
    for (i=0; i<=15;i=i+1) begin
        D = i;
        Point = i;
        #50;
    end
    #50;
    LE = 0;
end
```

波形图: 两者相同, 只是要将 LED[6:0]与 a~g 对应起来。

 


5. 生成对应的模块文件待下一任务使用。

任务二:

1. 新建工程和 schematic 源文件。
2. 将任务一设计地 Mc14495 模块复制到该工程中(即.sym 和原理图的.vf 或

Verilog 的.v 文件)

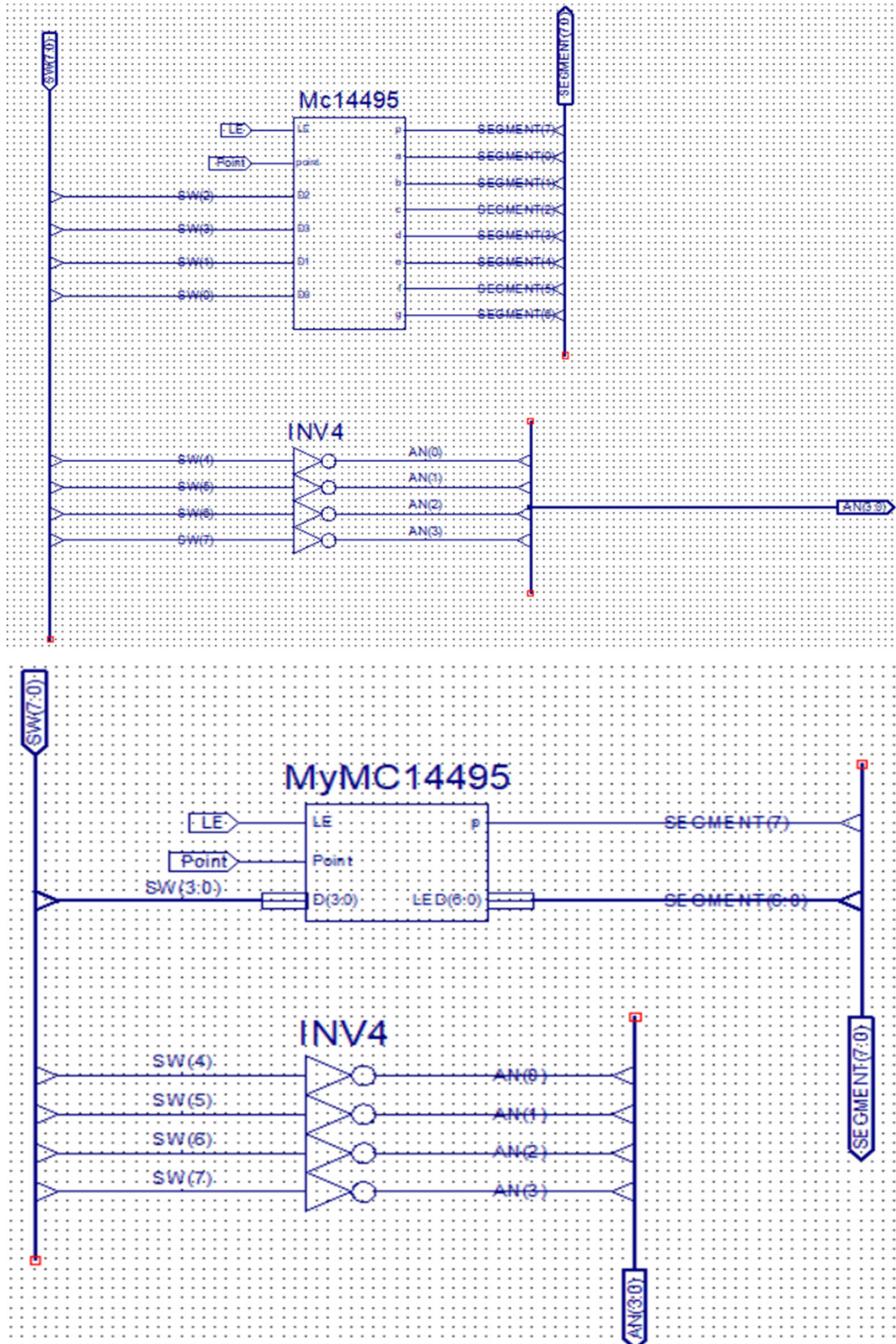3. 设计并绘制原理图，原理图如下（Mc14495 的设计方式不同，形式也有不同，原理图也有些许不同，注意导线的对应关系）



4. 创建引脚分配文件，文件内容如下：

```

NET "SW[0]"      LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[1]"      LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[2]"      LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[3]"      LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;

NET "SW[4]"      LOC = Y13  | IOSTANDARD = LVCMOS15; #AN0
NET "SW[5]"      LOC = Y12  | IOSTANDARD = LVCMOS15; #AN1
NET "SW[6]"      LOC = AD11 | IOSTANDARD = LVCMOS15; #AN2
NET "SW[7]"      LOC = AD10 | IOSTANDARD = LVCMOS15; #AN3

NET "point"      LOC = AF13 | IOSTANDARD = LVCMOS15 ;#SW[14]
NET "LE"         LOC = AF10 | IOSTANDARD = LVCMOS15 ;#SW[15]

NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22   | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#a
NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24   | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#b
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23   | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21    | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20    | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24    | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23    | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#g
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22    | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#point

NET "AN[0]"      LOC = AD21    | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[1]"      LOC = AC21    | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[2]"      LOC = AB21    | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[3]"      LOC = AC22    | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;


```

5. 检查所有文件无误后，上板查看实验结果。


四、实验结果分析

经过上板测试后，无论是原理图还是 Verilog 设计都较好地完成了数码管地控制显示任务，取得了较好的结果。由于实验时对实验板和 Verilog 了解不足，导致两种设计方法的控制逻辑有所不同，但最终效果是相同的，以下是 Verilog 设计的结果。

 
1. LE 输入控制，当 LE 为 0 时，LED 灯不显示。当 LE 为 1 且分别控制各组灯的开关也为 1 时，灯亮。




2. 数字的部分显示与点的显示

 

3. 数字控制

 

 

五、实验总结与反思

本次实验我们又设计了一种硬件模块，当然最重要的是第一次实践使用了 Verilog 代码，对比原理图和 Verilog 代码很容易就会发现 Verilog 的简洁性，减少了大量时间。当然 Verilog 代码在设计时也需要注意 Bug 问题，且由于并不直观可能更加难以找出错误。本次设计时由于多位变量赋值规则不了解，最初设计的电路显示的数字为镜像的，另外在输入不同情况时也容易串行导致错误，找问题时也花了不少时间。在设计时一定要确认电路的逻辑，认真检查代码。